

# Switchable Capacitor Oscillator using 555 Timer

