

Abhörwanze

Einfacher FM Sender mit einem Elektret-Kondensator-Mikrofon basierend auf einem NPN-Transistor.

